

# Answer to the Question NO.1

①


$v(t) =$

$v = 12V$

1	; $0 < t < 1$ (ms)
$2-t$	; $1 < t < 2$ "
0	; $2 < t < 3$ "
$3-t$	; $3 < t < 5$ "
$5t-27$	; $5 < t < 6$ "
$9-t$	; $6 < t < 8$ "
1	; $8 < t < 9$ "
$10-t$	; $9 < t < 10$ "

$\therefore i(t) = \frac{dv(t)}{dt}$

0 A	; $0 < t < 1$
-1 A	; $1 < t < 2$
0 A	; $2 < t < 3$
-1 A	; $3 < t < 5$
5 A	; $5 < t < 6$
-1 A	; $6 < t < 8$
0 A	; $8 < t < 9$
-1 A	; $9 < t < 10$


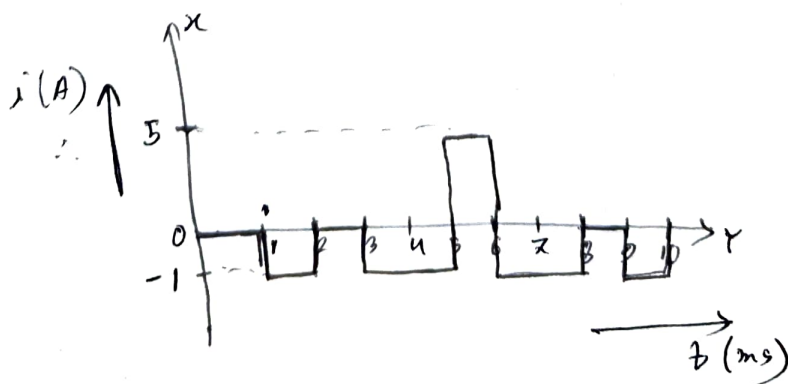


11

$$i(t) = \begin{cases} 0 \text{ A} & ; 0 < t < 1 \\ -1 \text{ A} & ; 1 < t < 2 \\ 0 \text{ A} & ; 2 < t < 3 \\ -1 \text{ A} & ; 3 < t < 5 \\ 5 \text{ A} & ; 5 < t < 6 \\ -1 \text{ A} & ; 6 < t < 8 \\ 0 \text{ A} & ; 8 < t < 9 \\ -1 \text{ A} & ; 9 < t < 10 \end{cases}$$

$$V = 12 \text{ V}$$
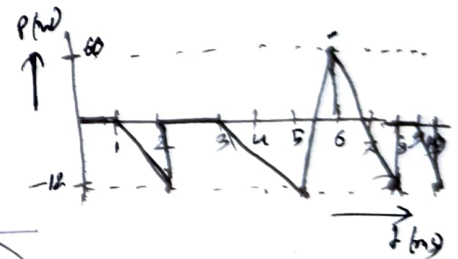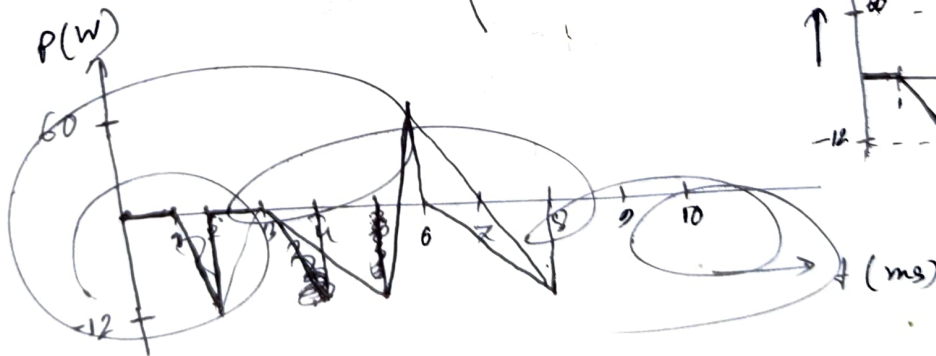
$$\therefore p(t) = V \cdot i(t) = \begin{cases} 0 \text{ W} & ; 0 < t < 1 \\ -12 \text{ W} & ; 1 < t < 2 \\ 0 \text{ W} & ; 2 < t < 3 \\ -12 \text{ W} & ; 3 < t < 5 \\ 60 \text{ W} & ; 5 < t < 6 \\ -12 \text{ W} & ; 6 < t < 8 \\ 0 \text{ W} & ; 8 < t < 9 \\ -12 \text{ W} & ; 9 < t < 10 \end{cases}$$




power absorb at  $(5 < t < 6) \text{ ms}$

&  
power delivered at  $(1 < t < 2), (3 < t < 5), (6 < t < 8), (9 < t < 10)$

## Answer to the Question No. 2

(a)

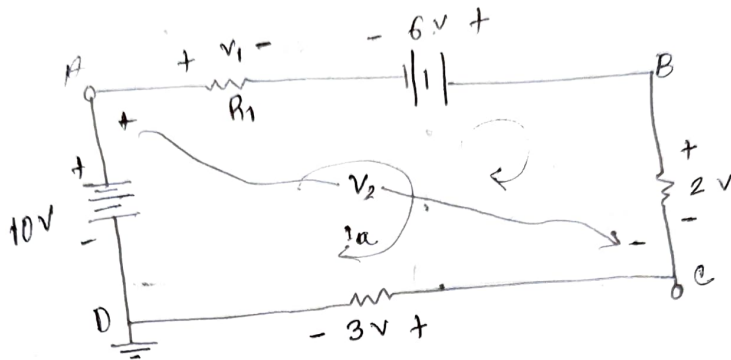

KVL for ABCDA loop:

$$V_1 - 6 + 2 + 3 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow V_1 = 11V$$

KVL in ABCA open loop:


$$V_1 - 6 + 2 - V_2 = 0$$

$$\Rightarrow 11 - 6 + 2 - V_2 = 0$$

$$\Rightarrow V_2 = 7V$$

$$\therefore V_1 = 11V \text{ \& } V_2 = 7V$$

(b)

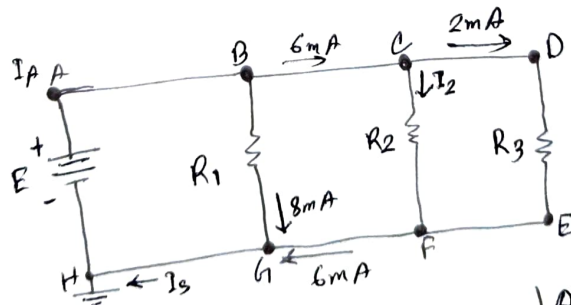

KCL at G point

$$I_s = 8mA + 6mA$$

$$= 14mA$$

$$\therefore I_{AB} = 14mA$$

At B point:

$$I_{AB} = 8 + I_{BC}$$

$$\Rightarrow 14 = 8 + I_{BC}$$

$$\Rightarrow I_{BC} = 6mA$$


At C point:

$$I_2 + 2mA = 6mA$$

$$\Rightarrow I_2 = 4mA$$

# Answer to the Question No. 3

①

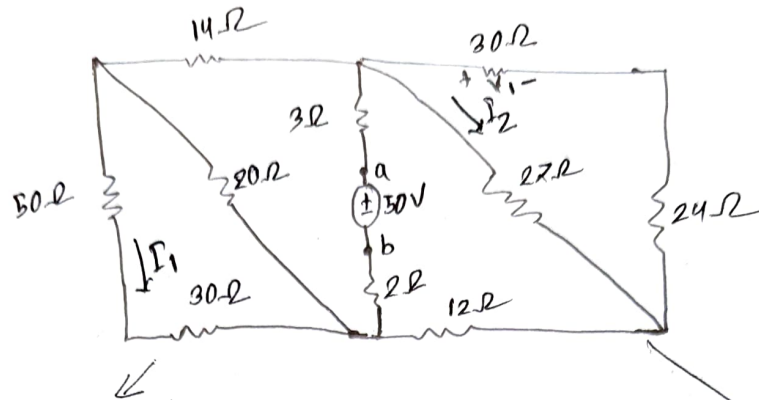


$$R_{eq1} = ((30 + 30) \parallel 50) + 14 \Omega$$

$$= 30 \Omega$$

$$R_{eq2} = ((30 + 24) \parallel 12) + 12 \Omega$$

$$= 30 \Omega$$

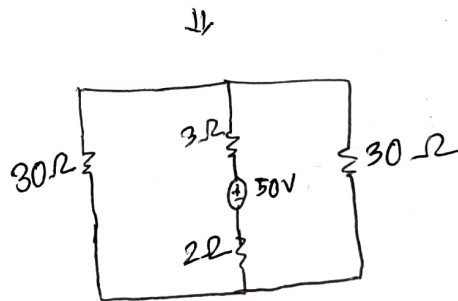

$$\therefore R_{eq} = ((30 \parallel 30) + 3 + 2) \Omega$$



$$= 20 \Omega$$

3(b)


From 10,

VDR  $\rightarrow$
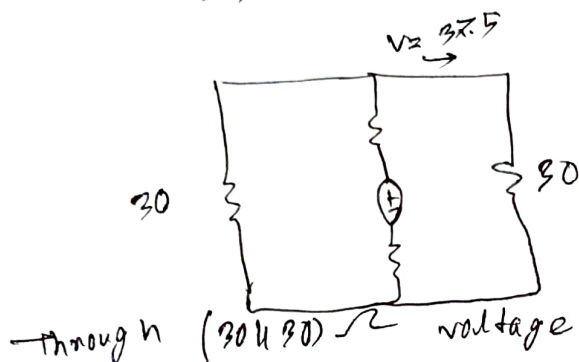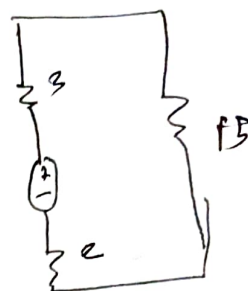
$$V_{15} = \frac{15}{20} \times 50 = 37.5 \text{ V}$$



same = 37.5 V

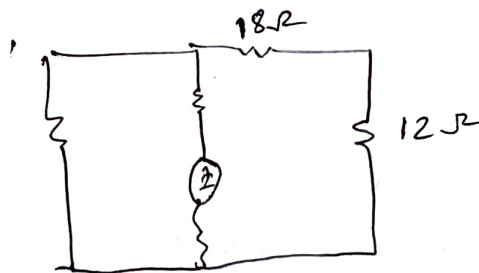

$$V_{18} = \frac{18}{18+12} \times 37.5 = 22.5 \text{ V}$$


finally,

$$V_{30} = \frac{30}{30+24} \times 22.5 = 12.5 \text{ V}$$

$$\therefore I_2 = \frac{12.5}{22} = 0.46 \text{ A}$$


$R_{eq} = 20 \Omega$

$$I = \frac{50}{20} = 2.5 \text{ A}$$

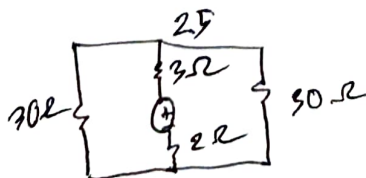

14 ohm & 16 ohm  
current is
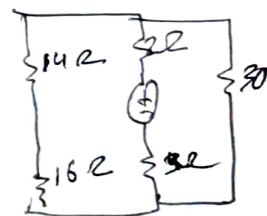
$$I_{0.5} = \frac{2.5}{2} = 1.25 \text{ A}$$



Though 50 ohm, 30 ohm in series. so current in 50 ohm & 30 ohm


$$\therefore R_{eq} = (50+30) = 80 \Omega$$

$$\therefore I_{80\Omega} = \frac{20}{80+20} \times 1.25 = 0.25 \text{ A}$$

$$\therefore I_1 = 0.25 \text{ A}$$

Answer to the Question No. 4

(i)

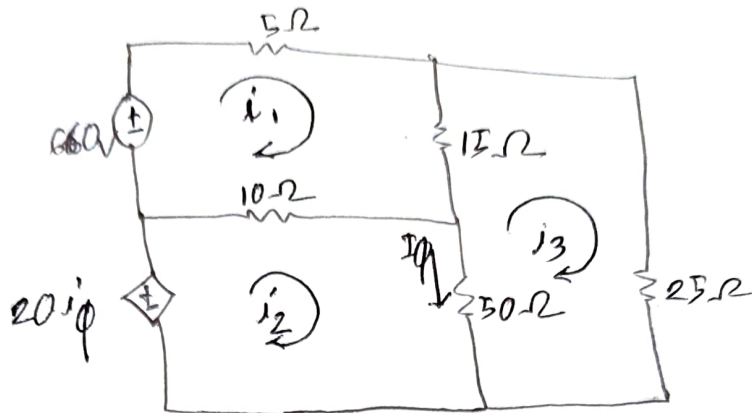

Here,  $I\phi = (i_2 - i_3) A$

$\therefore 20j\phi = 20(i_2 - i_3) A$

Loop 1:

$$5i_1 + 15(i_1 - i_3) + 10(i_1 - i_2) - 660 = 0$$

$$\Rightarrow 5i_1 + 15i_1 - 15i_3 + 10i_1 - 10i_2 = 660$$

$$\Rightarrow 30i_1 - 10i_2 - 15i_3 = 660 \quad \text{--- (i)}$$

Loop 2:

$$10(i_2 - i_1) + 50(i_2 - i_3) - 20(i_2 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow 10i_2 - 10i_1 + 50i_2 - 50i_3 - 20i_2 + 20i_3 = 0$$

$$\Rightarrow -10i_1 + 40i_2 - 30i_3 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

Loop 3:

$$25i_3 + 50(i_3 - i_2) + 15(i_3 - i_1) = 0$$

$$\Rightarrow -15i_1 - 50i_2 + 90i_3 = 0 \quad \text{--- (iii)}$$

(i), (ii), (iii)  $\Rightarrow$

$$i_1 = 42 A$$

$$i_2 = 22 A$$


$$i_3 = 22 A$$

$$\therefore i\phi = (i_2 - i_3) A$$

$$= (22 - 22) A$$

$$= 0 A$$

11

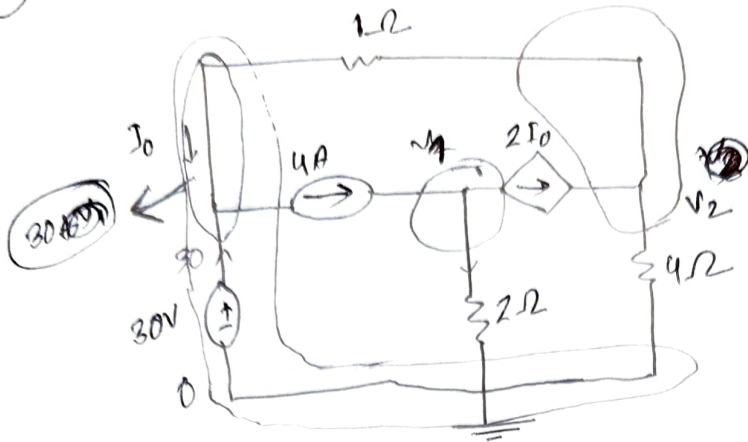

$$I_0 = \frac{V_2 - 30}{1} = V_2 - 30$$

for node 1:

$$\frac{V_2}{4} + 2I_0 = 4$$

for node 2:

$$V_2 - 30 + \frac{V_2}{4} = 2 \left( \frac{V_2 - 30}{1} \right)$$

$$\Rightarrow V_2 - 30 + \frac{V_2}{4} = 2V_2 - 60$$

$$\Rightarrow \frac{4V_2 - 120 + V_2}{4} = 2V_2 - 60$$

$$\Rightarrow 4V_2 - 120 + V_2 = 8V_2 - 240$$

$$\Rightarrow 8V_2 - 5V_2 = 240 - 120$$

$$\Rightarrow 3V_2 = 120$$

$$\therefore V_2 = 40 \text{ V}$$

$$\therefore I_0 = \frac{V_2 - 30}{1} \text{ A} = \frac{40 - 30}{1} = 10 \text{ A} \text{ (a)}$$